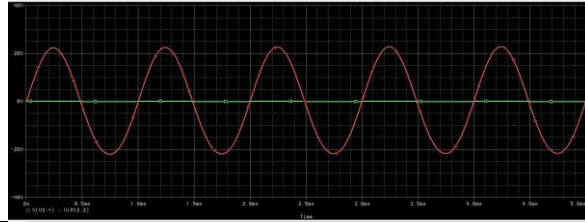


Выходной сигнал при частоте входного 1кГц

Теоретический график




Практический график

Вывод

Выходной сигнал при частоте входного 20кГц

Теоретический график

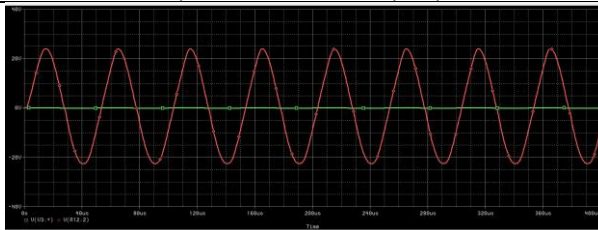


Практический график

Вывод

Отклик усилителя на единичный импульс

Теоретический график

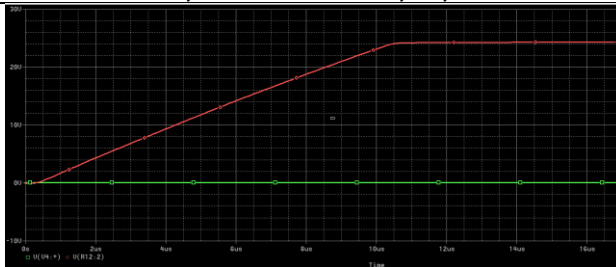


Практический график

Вывод

Амплитудо-Частотная характеристика

Теоретический график

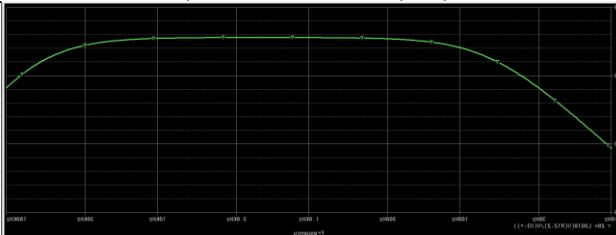

Практический график

Вывод

